

Homework1

Due Date: 11/10/2020

Name: Elaf Yousef Aloufi


ID: 1911265

Section: VAR

$$(A + B + C + D) (A + B + C' + D) (A' + B + C + D') (A + B' + C + D) (A' + B' + C + D)?$$

- Use a karnaugh map to minimize the following expression in:

I. Product of Sum expression.

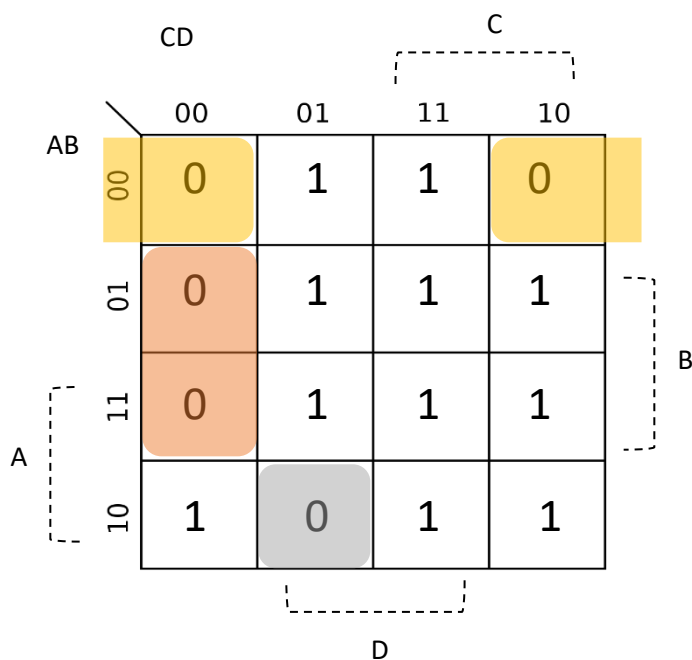

$$F(A,B,C,D) = A'B'D' + BC'D' + AB'C'D$$

$$F(A,B,C,D) = (A+B+D) (B'+C+D) (A'+B+C+D')$$


II. Sum of product expression

		CD			
		C			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	1	0
	01	0	1	1	1
	11	0	1	1	1
	10	1	0	1	1
		D			


$$F(A,B,C,D) = BC + AC + A'D + BD + AB'D'$$

III. Draw the S.O.P and P.O.S After the minimization **using the simulator using basic gates (AND, OR and NOT)**

SOP

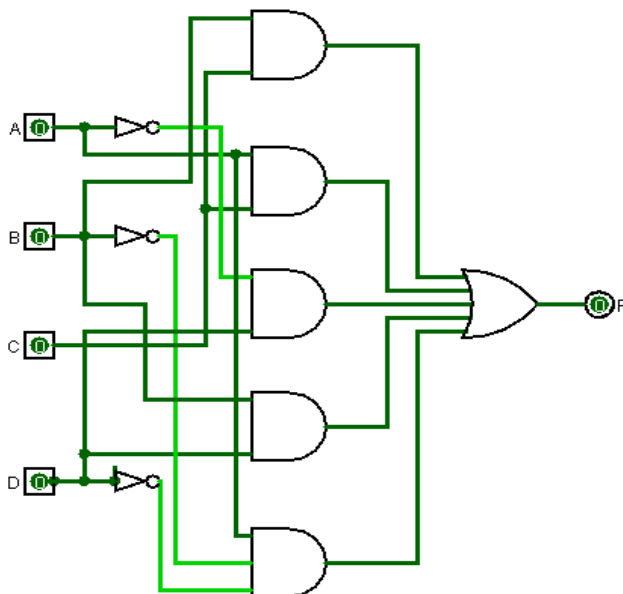


POS

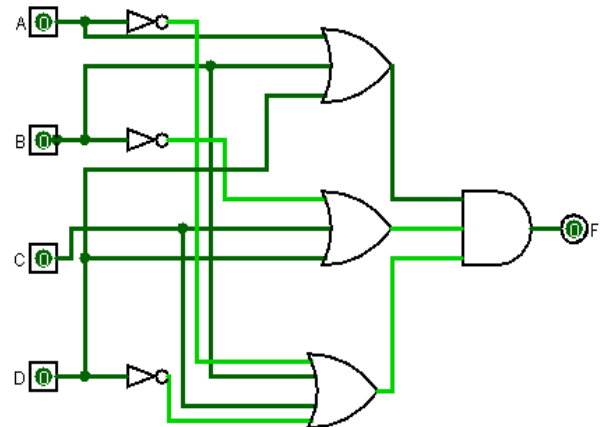

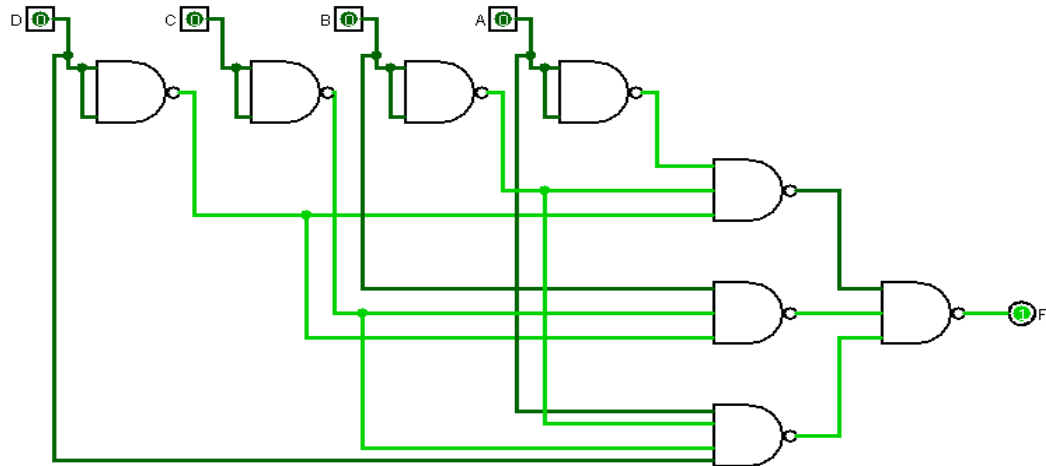- I. implement the expression using NAND only (by the simulator)

$$F(A,B,C,D) = (A'B'D')' (BC'D')' (AB'C'D)'$$



- II. implement the expression using NOR only (by the simulator)

$$F(A,B,C,D) = (B'+C')' + (A'+C')' + (A+D')' + (B'+D')' + (A'+B+D)'$$

